

half adder

truth table

A	B	Co	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

K maps

		B		
		0	1	
A	Co	0	0	A
	1	0	1	

logic expression without XORs

$$Co = AB, S = BA' + AB'$$


3 AND gates & 1 OR gate & 2 NOT gates

logic expression with XORs

$$Co = AB, S = A \oplus B$$

1 AND gate & 1 XOR gate

gate level schematic

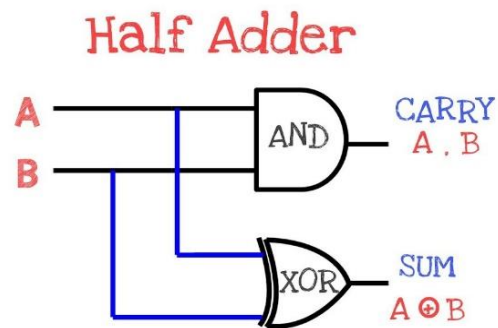

full adder

truth table

A	B	Ci	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

K maps

		Bci				
		0&0	0&1	1&0	1&1	
A	Co	0	0	0	0	1
	1	0	1	1	1	

1            0            1            1            1

logic expression without XORs

$$Co = AB + BC + AC$$

$$S = A'B'C + ABC + A'BC' + AB'C'$$

6 NOT, 11 AND 2 , 5 OR 2


logic expression with XORs

$$Co = AB + (A \oplus B)Ci$$

$$S = (A \oplus B) \oplus Ci$$

2 XOR, 2 AND2, 1 OR2

gate level schematic

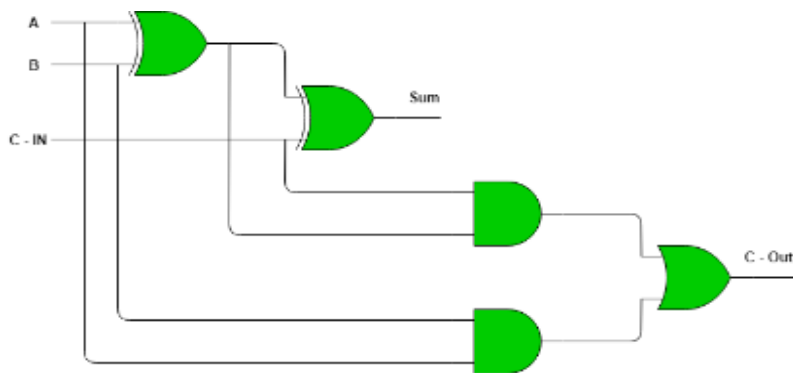


2-bit Ripple Carry Adder

truth table

input							output	
A1	A0	B1	B0	Cin	Cout		Cout	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0

1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

gate-levelschematic

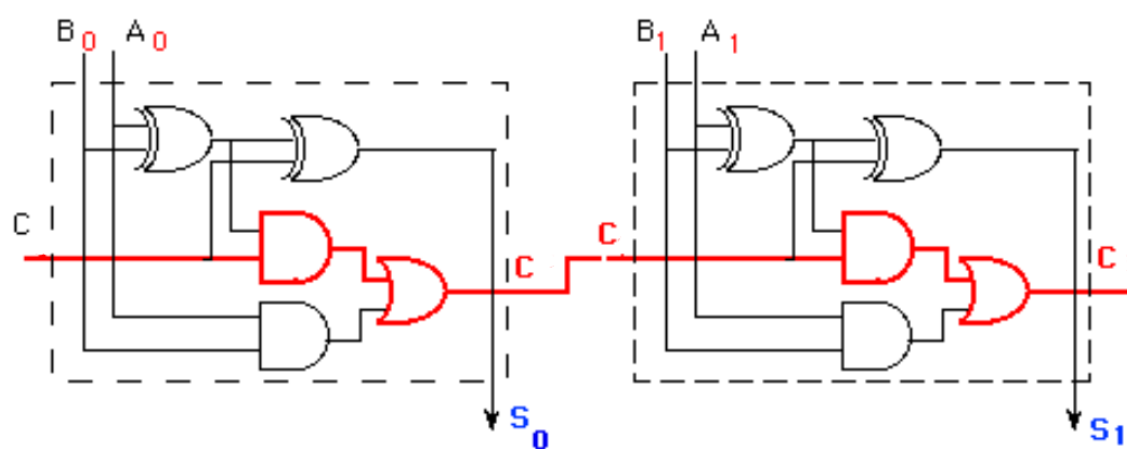

		B	
S		0	1
	0	0	1
	1	1	0

		Bci				
	S	0&0	0&1		1&0	1&1
A		0	0		1	1
						0

1            1                            0                            0                            1

S1	S0	
0	0	
0	1	
0	1	
1	0	
0	1	
1	0	
1	1	
0	0	
0	1	
1	0	
1	0	
1	1	
1	0	
1	1	
0	0	
0	1	
0	1	
1	0	
1	0	
1	1	
1	0	

1	1
0	0
0	1
1	1
0	0
0	0
0	1
0	0
0	1
0	1
1	1